
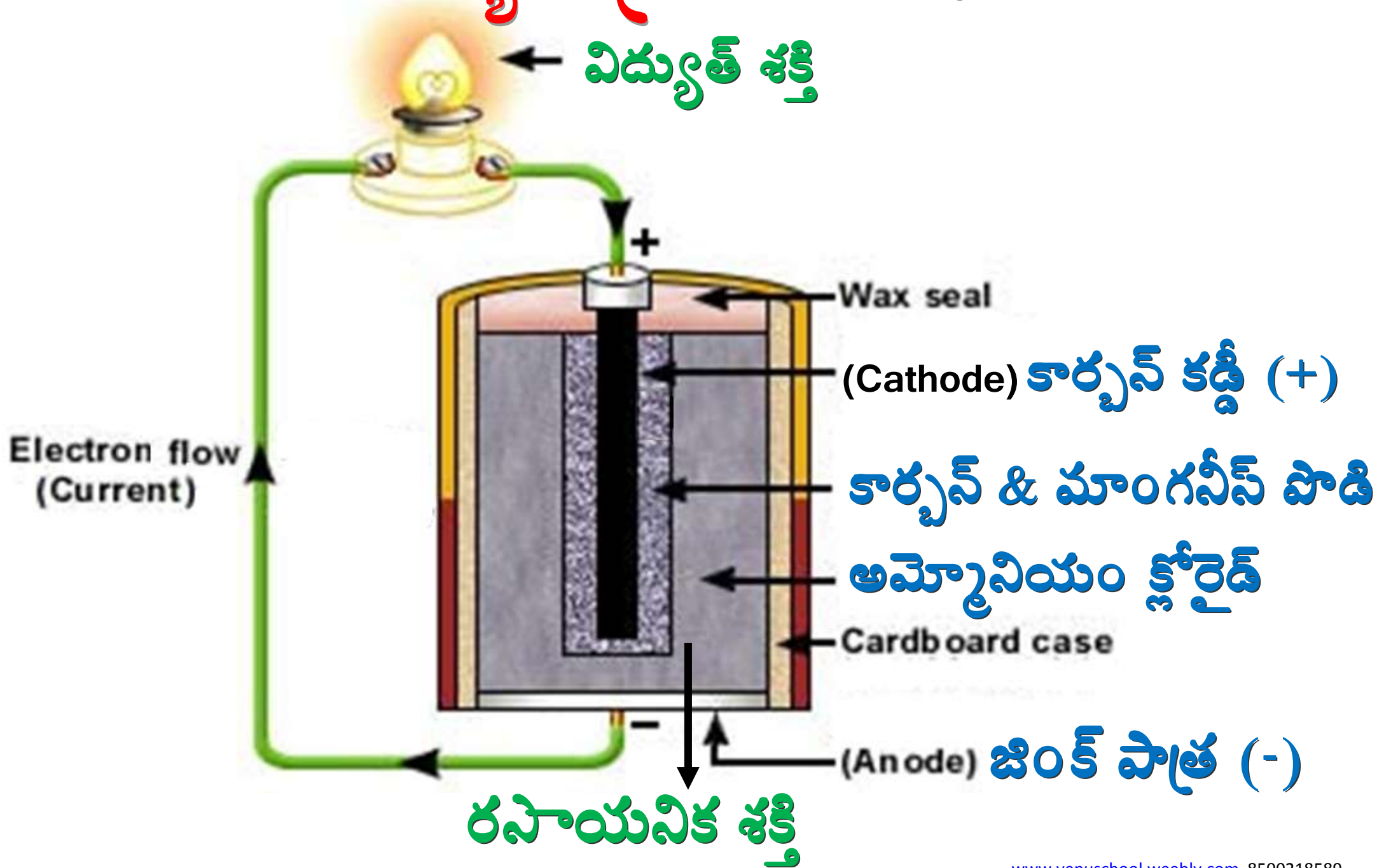


# 7. విద్యుత్ ప్రవాహం - ఘటం

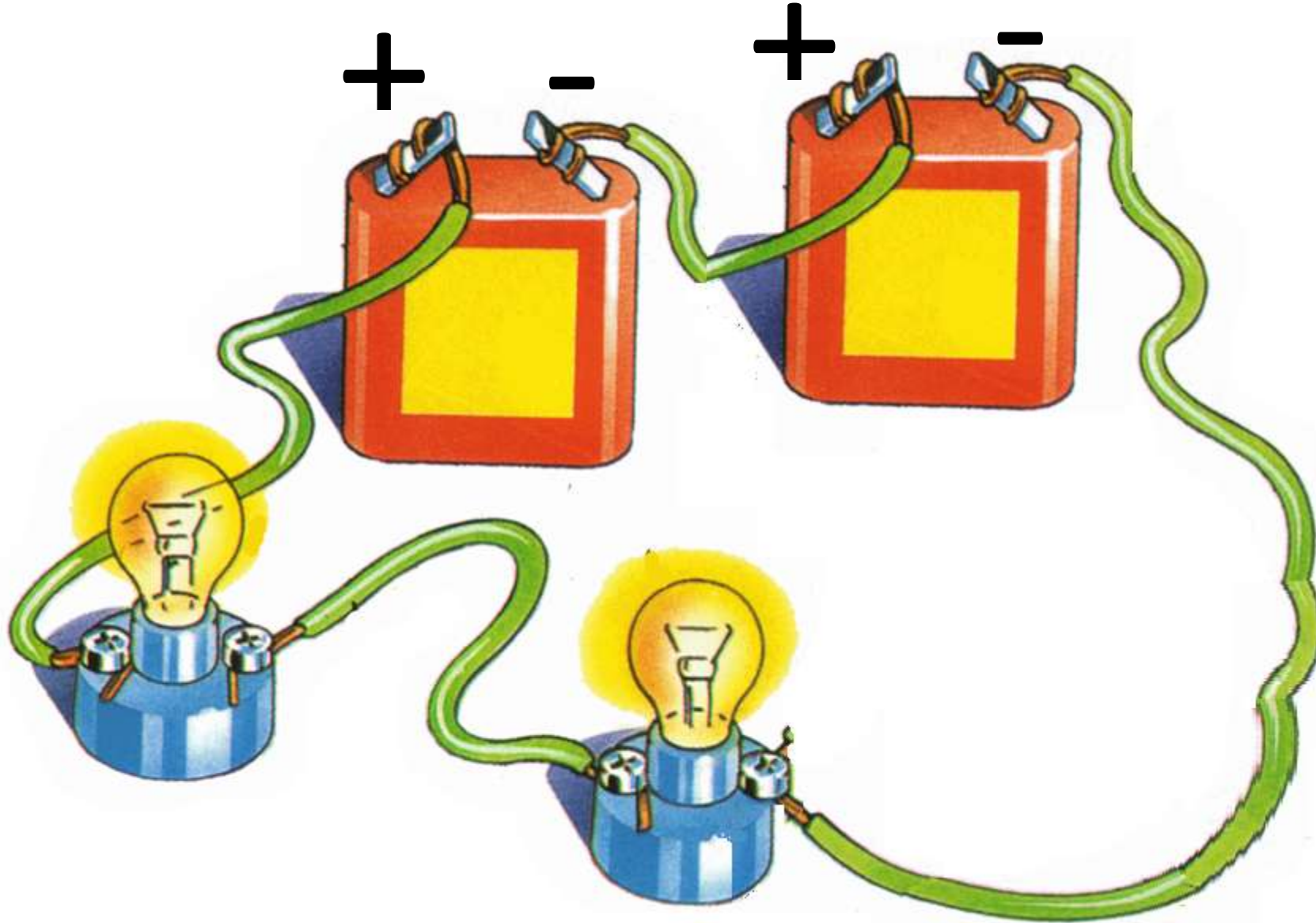

# శ్రేణి వలయం



# సమాంతర వలయం

